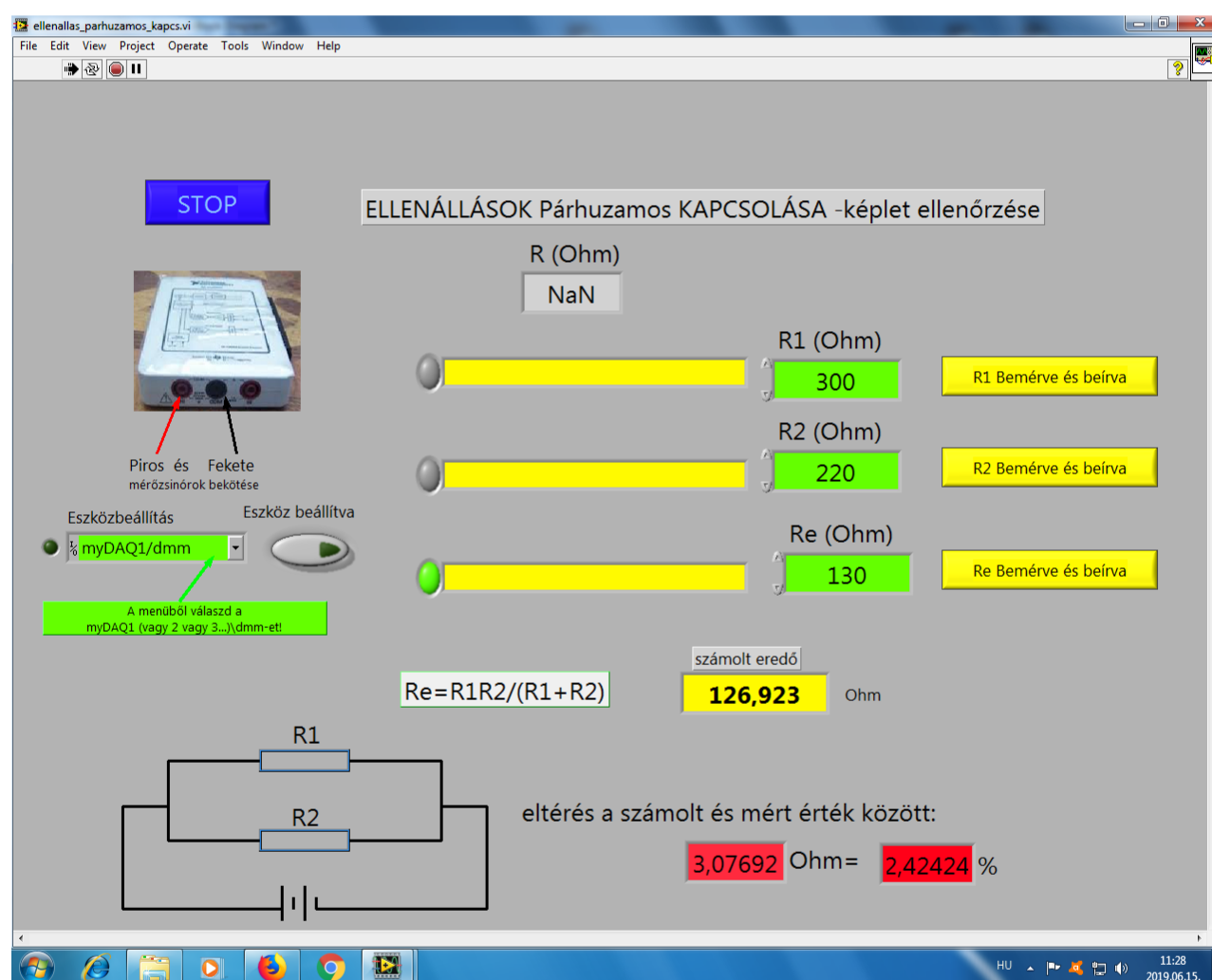


# 26. Párhuzamos kapcsolás vizsgálata

**Nyítsd meg az asztalon lévő szoftverek mappában található ellenallas\_parhuzamos\_kapcs nevű fájlt, majd csatlakoztasd a számítógépet az ott látható módon a myDAQ-hoz!**

**A mérésen a frontpanelen lévő segédletek végig vezetnek (a zöld mezőkbe neked kell adatokat írni, a sárga mezőkben a szoftver ad utasítást és a piros mezőben található a választ a kérdésre).**



**Ezzel a szoftverrel párhuzamosan kapcsolt ellenállások esetében méréssel kell meghatároznod az egyes ellenállásokat és az eredő ellenállást. A gép kiszámítja a tanult összefüggés alapján a két ellenállás eredőjét és százalékosan közli a számolt és mért értékek közötti eltérést!**

**A kapott ellenállások közül képezz minden lehetséges módon párokat, és vizsgáld meg az eltérést a számolt és a mért értékek között! Mit tapasztalsz?**