

28. Szimulációk vizsgálata


Az asztalon található szoftverek mappából **nyisd meg a**

a) **Kapcski1**

b) **Kapcski2**

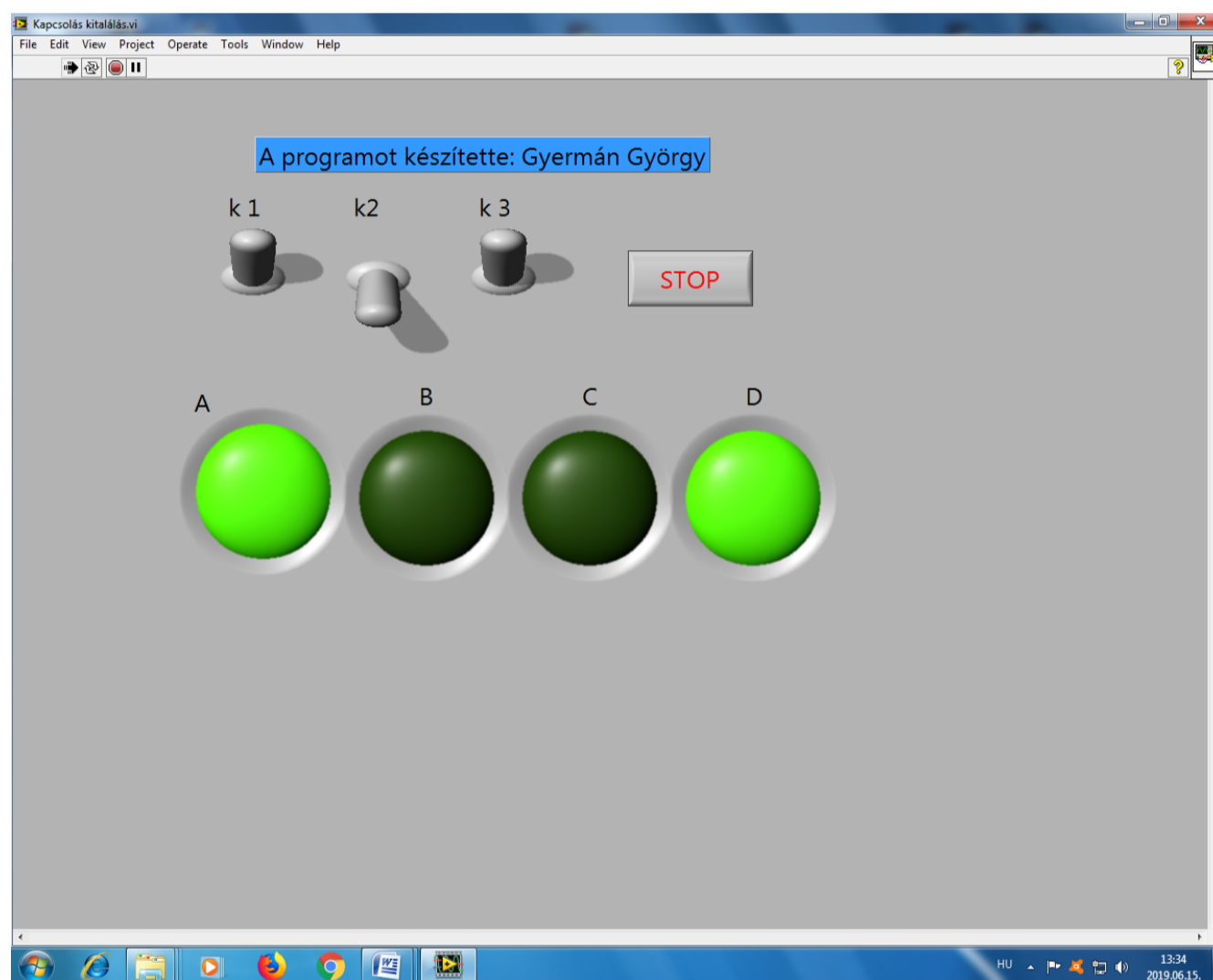c) **Kapcsolas_kitalalas** nevű szimulációt!

Készíts egy táblázatot, amely tartalmazza a kapcsolásban kapcsolókat nyitott és zárt állapotban, valamint az ezek hatására bekövetkező viselkedését az izzóknak.



K1	K2	K3	A	B	C	D
N	N	N				
N	Z	N				
N	N	Z				
N	Z	Z				
Z	N	N				
Z	Z	N				
Z	N	Z				
Z	Z	Z				

Találd ki, hogyan vannak kapcsolva az izzók és a kapcsolók!